



به نام خدا
مدارهای الکتریکی ۱

تمرین سری دوم

زمان تمویل: ۹۵/۱/۲۴

موضوع: KVL


موسسه آموزش عالی خزر
غیرانتفاعی و غیردولتی

متن پرسش

ردیف

برای حلقه های مشخص شده رابطه KVL بنویسید.

۱

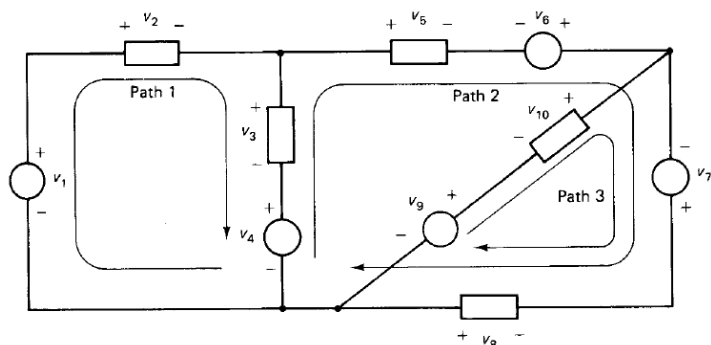

ولتاژهای مجهول را بدست آورید.

۲

