



به نام خدا
مدارهای الکتریکی ۱
تمرین سری هشتم

زمان تمویل: ۹۴/۹/۲۲

موسسه آموزش عالی خزر
غیرانتفاعی و غیردولتی


متن پرسش

ردیف

تمرین های ۹ و ۱۰ صفحه ۱۴۲ کتاب مدارهای الکتریکی پیام نور


۱

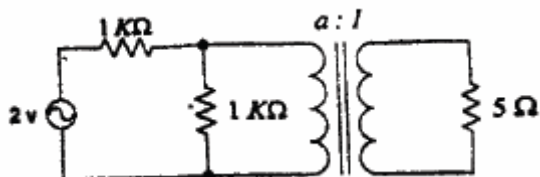در مدار مقابل مقدار a چقدر باشد تا بیشترین توان به بار منتقل شود؟



۲

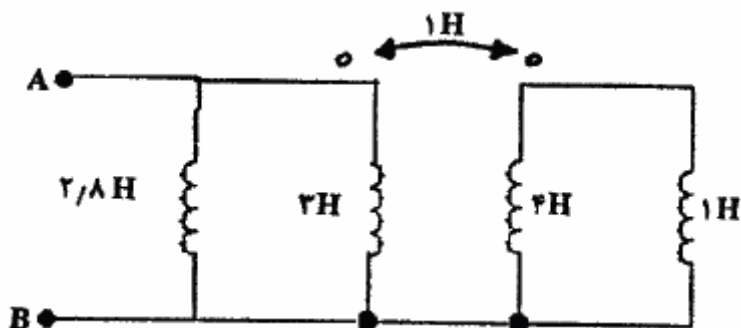در شکل مقابل سلف معادل دیده شده از سرهای A,B را بدست آورید.



۳