



به نام خدا
مدارهای الکتریکی ۲
تمرین سری چهارم

موسسه آموزش عالی خزر
غیرانتفاعی و غیردولتی

موضوع: مرور مدارا

زمان تمویل: ۹۴/۹/۱۴


متن پرسش

ردیف

سوال ۸ و ۱۰ کتاب مدارهای الکتریکی پیام نور صفحات ۱۴۲ و ۱۴۳


۱

در شکل مقابل $V(0^+)$ را بدست آورید.

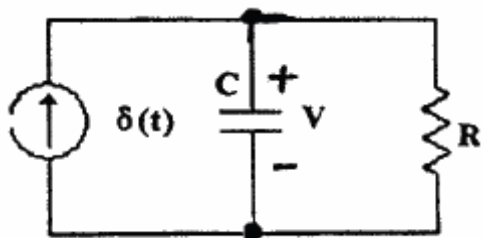

۲

مدار مقابل را تحلیل کنید.

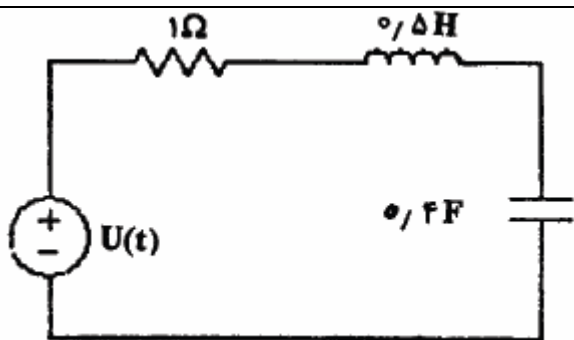

۳